

Circuiti sequenziali

Logica sequenziale



- Nei sistemi sequenziali l'output dipende sia dal valore corrente sia da valori precedenti dell'input. In tal senso si dice che il sistema ha *memoria*
- *Stato interno*: rappresenta l'informazione che mantiene la *storia* di un circuito sequenziale ed è necessaria per prevedere il suo comportamento futuro
- Come vedremo lo stato di un sistema sarà memorizzato in componenti come i latches e flip-flop
- Un circuito sequenziale (*sincrono*) avrà una topologia ben precisa:
 - logica combinatoria: definisce l'evoluzione del sistema
 - Banchi di flip-flop: servono a memorizzare gli stati del sistema
- Un aspetto peculiare dei sistemi sequenziali è quello della retroazione (*feedback*), ovvero il segnali di output vengono riportati in input

State elements

- Lo stato di un circuito influenzerà l'evoluzione del sistema
- Gli *state elements* sono tutte quelle componenti circuitali che vengono adoperate per memorizzare lo stato di un circuito
 - Circuiti bistabili
 - SR Latch
 - D Latch
 - D Flip-flop

Circuito bistabile

  - *building block* per altri state elements
- Two outputs: Q , $\bar{Q}$
- No inputs



Analisi del circuito bistabile

- Considera i due possibili casi:



$Q = 0$:

allora $Q = 0$, $\bar{Q} = 1$ (consistente)

$Q = 1$:


allora $Q = 1$, $\bar{Q} = 0$ (consistente)

  - Memorizza 1 bit nella variabile di stato Q (or $\bar{Q}$)
- Ma non ci sono input per controllare questo stato!



SR (Set/Reset) Latch

 
- SR Latch
- Consideriamo i 4 possibili stati:
 $S = 1, R = 0$
 $S = 0, R = 1$
 $S = 0, R = 0$
 $S = 1, R = 1$



Analisi di un SR Latch


$S = 1, R = 0:$

allora $Q = 1$ e $\bar{Q} = 0$

 

$S = 0, R = 1:$

allora $Q = 0$ e $\bar{Q} = 1$

 


Analisi di un SR Latch

$S = 1, R = 0$:

allora $Q = 1$ e $\bar{Q} = 0$


operazione Set

 

$S = 0, R = 1$:

allora $Q = 0$ e $\bar{Q} = 1$



operazione Reset

 

Analisi di un SR Latch


$S = 0, R = 0:$

allora $Q = Q_{prev}$

  

$S = 1, R = 1:$

allora $Q = 0, \bar{Q} = 0$


 


Analisi di un SR Latch

$S = 0, R = 0$:

allora $Q = Q_{prev}$

Memoria

  


$S = 1, R = 1$:

allora $Q = 0, \bar{Q} = 0$


Stato non valido

$Q \neq \text{NOT } \bar{Q}$

 

Analisi di un SR Latch

 
- Se dalla condizione $S=R=1$ si passa alla condizione $S=R=0$ allora
 - Se i tempi di propagazione sono uguali allora il circuito va in oscillazione
 - Nell'ipotesi, più realistica che le porte abbiano ritardi anche lievemente differenti, il circuito si mette in uno dei due stati possibili. Anche in questo caso, però, lo stato finale non è predicibile



Simbolo per un SR Latch

- SR sta per Set/Reset
 - Memorizza un bit (Q)
- **Set:** Pone l'output a 1
($S = 1, R = 0, Q = 1$)
- **Reset:** Pone l'output a 0
($S = 0, R = 1, Q = 0$)
- **Memoria:** mantiene memoria dell'output
($S = 0, R = 0, Q = Q_{\text{prev}}$)

SR Latch
Symbol

 


Occorre evitare lo stato non valido $S = R = 1$

D Latch


- 2 input: CLK , D
- CLK : controlla *quando* l'output cambia
- D (data input): controlla *in che cosa* l'output cambia
- Se $CLK = 1$,
 D passa fino a Q (*transparente*)
- Se $CLK = 0$,
 Q mantiene il suo valore precedente (*opaco*)

D Latch
Symbol

 

Evita lo stato non valido in cui $Q \neq \text{NOT } Q$

D Latch

 


CLK	D	$\overline{D}$	S	R	Q	$\overline{Q}$
0	X	X	0	0	Q_{prev}	$\overline{Q}_{prev}$
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

D Flip-Flop

- Inputs: CLK , D
- Funzione:
 - Quando CLK passa da 0 a 1, D passa fino a Q
 - Altrimenti, Q mantiene il suo valore precedente
- Q cambia solo durante la transizione di CLK da 0 a 1


Queste tipologie di componenti sono dette edge-triggered perché sono pilotate non da un valore ma da una transizione (di CLK)

D Flip-Flop
Symbols

 


D Flip-Flop

 - 2 D latch (L1 e L2) controllati da clock complementari
- Quando $CLK = 0$
 - L1 è trasparente
 - L2 è opaco
 - D passa fino a N1
- Quando $CLK = 1$
 - L2 è trasparente
 - L1 è opaco
 - N1 passa fino a Q
- Quindi, D passa fino a Q *sulla transizione di CLK da 0 a 1*
- Ulteriori variazioni di D quando $CLK = 1$ (risp. $CLK = 0$) non passano a Q perché L1 (risp. L2) è opaco



D Flip-Flop

 


$CLK = 0$

$N1 = D$

$Q = Q_{\text{prev}}$

D Flip-Flop

 


$CLK \ 0 \rightarrow 1$

$N1 = N1_{prev}$

$Q = N1$ (over D)

D Flip-Flop

 


D

$CLK = 1$

$N1 = N1_{prev}$

$Q = N1$

D Flip-Flop



 


CLK 1 $\rightarrow$ 0




N1 = D

$Q = Q_{\text{prev}}$



D Latch vs. D Flip-Flop

   

D Latch vs. D Flip-Flop

   


Registri: Multi-bit Flip-Flop

  

Flip-Flops “enabled”


 
- Inputs: CLK , D , EN
- L'input enable (EN) stabilisce quando un nuovo valore di D è memorizzato
- $EN = 1$: D passa fino a Q (clock: $0 \rightarrow 1$)
- $EN = 0$: il flip-flop mantiene il suo stato precedente



Flip-Flops “resettabili”


- *Inputs: CLK, D, Reset*
- *Reset = 1: $Q = 0$*
- *Reset = 0: il flip-flop si comporta “normalmente” come un D flip-flop*

Symbols

  

Flip-Flops “resettabili”

 - Vi sono due tipi di flip-flop resettabili:
 - **Sincroni:** il reset è pilotato dal clock
 - **Asincroni:** il reset avviene non appena $Reset = 1$
- Flip-flop sincroni:




- Per i flip-flop asincroni occorre modificare il circuito interno del flip-flop

Flip-Flops “settabili”

- *Inputs: CLK, D, Set*
- *Set = 1: $Q=1$*
- *Set = 0: il flip-flop si comporta “normalmente” come un D flip-flop*



Symbols

 

Esercizi

- Esercizi 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.13, 3.15


Criticità nella logica sequenziale

  

- Questi circuiti vengono detti “astabili” poiché hanno un comportamento oscillante
- Il periodo di oscillazione dipende dai ritardi degli inverter
- Idealmente è di 6 ns tuttavia può variare a causa di diversi fattori
 - differenze nella manifattura
 - temperatura
- Circuito *asincrono*: l’output è retroazionato in maniera diretta

Criticità nella logica sequenziale

 - In casi più complessi che comprendono l'uso di più porte AND, NOT, OR il comportamento di una rete asincrona può dipendere fortemente dai ritardi accumulati sui singoli cammini




$$Q = CLK \cdot D + \overline{CLK} \cdot Q_{prev}$$

CLK	D	Q_{prev}	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


Criticità nella logica sequenziale

$D=1, CLK=1 \rightarrow Q=1$

 


Criticità nella logica sequenziale

t_0 CLK 1 $\rightarrow$ 0

 

Criticità nella logica sequenziale


t_1

 

Criticità nella logica sequenziale


t_2

$$1 \cdot E = E$$

 


Criticità nella logica sequenziale

$$t_3 (= t_1)$$

 

Criticità nella logica sequenziale

 - In casi più complessi che comprendono l'uso di più porte AND, NOT, OR il comportamento di una rete asincrona può dipendere fortemente dai ritardi accumulati sui singoli cammini



- $D=1, CLK=1 \Rightarrow Q=1$
- $CLK\ 1 \rightarrow 0 \Rightarrow Q\text{ oscilla } (Q=Q_{prev}=1)$

Logiche sequenziali sincrone

- I circuiti asincroni presentano delle criticità a volte difficilmente analizzabili
 - Dipendono dalla struttura fisica dei componenti
- Per questo si cerca di evitare di retroazionare l'output in maniera diretta e si interpone un registro nel ciclo di retroazione
- *Nell'ipotesi che il clock sia più lento del ritardo accumulato sul cammino, il registro consente al sistema di essere sincronizzato col clock: circuito *sincrono**

Logiche sequenziali sincrone

- In generale un circuito sequenziale sincrono ha un insieme finito di stati $\{S_0, \dots, S_{k-1}\}$
- Logica combinatoria:

$$\text{out} = f(\text{in})$$

- Logica sequenziale sincrona:


$$\begin{aligned}\text{out} &= f(\text{in}, s_c) \\ s_n &= g(\text{in}, s_c)\end{aligned}$$

Design di logiche sequenziali sincrone


- Inserire registri nei cammini ciclici
- I registri determinano lo **stato** $S_0, \dots, S_{k-1}$ del sistema
- I cambiamenti di stato sono determinati dalle transizioni del clock: il sistema è sincronizzato con il clock
- *Regole* di composizione:
 - Ogni componente è un registro o un circuito combinatorio
 - Almeno un componente è un registro
 - Tutti i registri sono sincronizzati con un unico clock
 - Ogni ciclo contiene almeno un registro
- Due tipici circuiti sequenziali sincroni
 - Finite State Machines (FSMs)
 - Pipelines

Current state /Next state

 
- Un flip-flop D è il più semplice circuito sequenziale sincrono
 - $Q = s_c$
 - $D = s_n$




Esempi

 


(a)

 


(b)

 


(c)

 


(d)

 


(e)

 

(f)

 

(g)

 


(h)



Esempi

NO: latch e non flip-flop

NO: circuito combinatorio

 


NO: circuito sequenziale asincrono

  



NO: i registri non hanno lo stesso clock

Esempi

SI: ma senza feedback

 




SI: FSM

  

SI: pipeline

Finite State Machines

   
- **State register**
 - Memorizzano lo stato corrente
 - Caricano il prossimo stato (clock edge)
- **Logica combinatoria**
 - “Computa” il prossimo stato (**g**)
 - “Computa” gli output (**f**)




Finite State Machines

- s_n dipende sia dall'input che da s_c
$$s_n = g(in, s_c)$$
- 2 tipi di FSM a seconda della logica di output:
 - Moore FSM: $out = f(s_c)$
 - Mealy FSM: $out = f(in, s_c)$

Moore FSM

 


Mealy FSM

 

 Esempio: semaforo

- Sensori: T_A , T_B (TRUE quando c'è traffico)
- Luci: L_A , L_B



Semaforo: *black box*

- Inputs: CLK , $Reset$, T_A , T_B
- Outputs: L_A , L_B


 



Diagramma di transizione: Moore FSM

 - **Stati:** labellati con gli outputs
- **Transizioni:** labellate con gli inputs



 Esempio Moore FSM

- Quale è il comportamento della FSM seguente?



Esempio Mealey FSM

- Quale è il comportamento della FSM seguente?

 


Diagramma di transizione: Moore FSM

- **Stati:** labellati con gli outputs
- **Transizioni:** labellate con gli inputs

 


Tabella di transizione

Current State	Inputs		Next State
S	T_A	T_B	S'
S0	0	X	S1
S0	1	X	S0
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	S2
S3	X	X	S0

Tabella di transizione

Current State		Inputs		Next State	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0

State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

$$S'_1 = S_1 \oplus S_0$$

$$S'_0 = \underbrace{\overline{S_1} \overline{S_0} \overline{T_A}} + \underbrace{S_1 \overline{S_0} \overline{T_B}}$$

Tabella dell'output

Current State		Outputs			
S_1	S_0	L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

Output	Encoding
green	00
yellow	01
red	10


$$L_{A1} = S_1$$

$$L_{A0} = \overline{S_1} S_0$$


$$L_{B1} = \overline{S_1}$$

$$L_{B0} = S_1 S_0$$



Schema della logica di transizione

 

Schema della logica di output

 

FSM Timing Diagram

  


Encoding degli stati

- Encoding binario:
 - i.e., per 4 stati, 00, 01, 10, 11
- Encoding *one-hot*
 - Un bit per stato
 - Solo un bit HIGH alla volta
 - i.e., per 4 stati, 0001, 0010, 0100, 1000
 - Richiede più flip-flops
 - Spesso la logica combinatoria associata è più semplice

Moore vs Mealy FSM

 Alyssa P. Hacker has a snail that crawls down a paper tape with 1's and 0's on it. The snail smiles whenever the last two digits it has crawled over are 01. Design Moore and Mealy FSMs of the snail's brain.



10011000101101

goal=1

dist_prox_goal ≥ 2

10011000101101

goal=0

dist_prox_goal ≥ 2

10011000101101


goal=0

dist_prox_goal ≥ 1


1001000101101

Moore vs Mealy FSM

 Alyssa P. Hacker has a snail that crawls down a paper tape with 1's and 0's on it. The snail smiles whenever the last two digits it has crawled over are 01. Design Moore and Mealy FSMs of the snail's brain.




Moore FSM

 

Moore vs Mealy FSM

 Alyssa P. Hacker has a snail that crawls down a paper tape with 1's and 0's on it. The snail smiles whenever the last two digits it has crawled over are 01. Design Moore and Mealy FSMs of the snail's brain.



10011000101101

0→

goal=0; dist_prox_goal ≥ 1

1→goal=0; dist_prox_goal ≥ 2

10011000101101


0→goal=0; dist_prox_goal ≥ 1

1→ goal=1; dist_prox_goal ≥ 2

10011000101101

Moore vs Mealy FSM

 Alyssa P. Hacker has a snail that crawls down a paper tape with 1's and 0's on it. The snail smiles whenever the last two digits it has crawled over are 01. Design Moore and Mealy FSMs of the snail's brain.



Mealy FSM

 


Tabella transizione Moore FSM

Current State		Inputs	Next State	
s_1	s_0		s'_1	s'_0
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0

State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10

$$s'_1 = s_0 A$$

$$s'_0 = \overline{A}$$

Tabella transizione Moore FSM

Current State		Inputs	Next State	
S_1	S_0		S'_1	S'_0
0	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0

State	Encoding
S0	00
S1	01
S2	10

$$S'_1 = S_0 A$$
$$S'_0 = \overline{A}$$

Manca S_1 negato, perché?

Tabella output Moore FSM

Current State		Output
S_1	S_0	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1

$$Y = S_1$$

Schema Moore FSM

 


Tabella transizione/output Mealy FSM


Current State	Input	Next State	Output
S	A	S'	Y
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1

State	Encoding
S0	0
S1	1


$$S' = \overline{A}$$

$$Y = SA$$

Schema Mealy FSM

 

Moore & Mealy Timing

 


Fattorizzazione di FSM


- Fattorizzare consiste nel suddividere una FSM complessa in FSM più piccole che interagiscono fra loro
- Esempio: Considerate di voler modificare il controller di semafori per tener conto di possibili parate
 - Altri due inputs: P , R
 - Se $P = 1$, entra in modalità *Parade* e il semaforo di Bravado Blvd rimane verde
 - Se $R = 1$, lascia la modalità *Parade*

Parade FSM


FSM non fattorizzato

 


FSM fattorizzato

 


FSM non fattorizzato

 

FSM fattorizzato

 

Lights FSM

 

Mode FSM

Progettare una FSM

1. Identificare gli input e output
2. Abbozzare uno state transition diagram
3. Scrivere la state transition table
4. Selezionare un encoding degli stati
5. Macchina di Moore/Mealy:
 - a. Riscrivere la state transition table con l'encoding degli stati
 - b. Scrivere la output table
6. Scrivere le equazioni booleane relative alla logica di prossimo stato e alla logica di output
6. Minimizzare le equazioni
7. Fare uno schema del circuito

Esempio

- Progettare una Mealy FSM F con due input (A e B) e un output Q.
 - $Q=1$ sse A e B assumono rispettivamente il valore precedente
 - es:


A	0	0	1	0	0	0	1	1	0
B	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Q	0	1	0	0	1	0	0	1	0

Esercizi

■ Esercizi 3.23, 3.31

3. Il seguente diagramma di transizione per una macchina di Mealy ha due input A e B e due output X e Y . Indicare le formule SOP **minime** relative alla variabile di stato (S) e alle due variabili di output.

$A = 0/X = 0, Y = 1$

 

Codifica dello stato:

stato	S
S0	0
S1	1

Formule minime SOP:

- S' : _____
- X : _____
- Y : _____

Parallelismo

- **2 tipi di parallelismo:**
 - **Spaziale**
 - duplicare l'hardware per eseguire più task contemporaneamente
 - **Temporale**
 - Il task è suddiviso in più fasi
 - Le diverse fasi sono eseguite in pipelining

Latenza e throughput

- **Token:** Gruppo di input da processare per ottenere un output significativo
- **Latency:** Tempo che occorre ad un token per essere processato e produrre un output
- **Throughput:** Numero di output prodotti per unità di tempo

il parallelismo incrementa il throughput

Esempio di parallelismo

- Ben vuole fare delle torte
- 5 minuti per preparare una torta
- 15 minuti per cucinarla


$$\text{Latency} = 5 + 15 = 20 \text{ minuti} = \mathbf{1/3 \text{ h}}$$

$$\text{Throughput} = \frac{1}{\text{latency}} = \mathbf{3 \text{ torte/h}}$$

Esempio di parallelismo

- **parallelismo spaziale:** Ben chiede a Allysa di aiutarlo, usando anche il suo forno
- **parallelismo temporale:**
 - 2 fasi: preparare e cucinare
 - Mentre una torta è in forno, Ben prepara ne prepara un'altra, etc.


Parallelismo spaziale

 

$$\text{Latency} = 5 + 15 = 20 \text{ minuti} = \mathbf{1/3 \text{ h}}$$

$$\text{Throughput} = 2 \frac{1}{\text{latency}} = \mathbf{6 \text{ torte/h}}$$


Parallelismo temporale

 


Latency = 5 + 15 = 20 minuti = **1/3 h**

Throughput $\approx \frac{4}{65} 60 \approx$ **3,7 torte/h**


Esercizio 3.1

 


Esercizio 3.3

 

Esercizio 3.5

 


Esercizio 3.13

 


Esercizio 3.13

R=1

 


Esercizio 3.13

$R \rightarrow 0$ $clk=1$

 


Esercizio 3.13

$R \rightarrow 0$ $clk=1$

 


Esercizio 3.13

$R=0$, $\text{clk}=0$

 


Esercizio 3.13

$R=0$ $\text{clk} \rightarrow 1$ $D=0$

 


Esercizio 3.13

$R=0$ $\text{clk} \rightarrow 1$ $D=1$

 


Esercizio 3.13

$R=0$ $\text{clk} \rightarrow 1$ $D=1$

 


Esercizio 3.13


$R=0$ $\text{clk} \rightarrow 1$ $D=1$

 

Esercizio 3.15

 

Esercizio 3.23

 

Esercizio 3.23

current state		inputs		next state		output
s_1	s_0	a	b	s'_1	s'_0	q
0	0	0	X	0	0	0
0	0	1	X	0	1	0
0	1	X	0	0	0	0
0	1	X	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0


state	encoding $s_{1:0}$
S0	00
S1	01
S2	10

Esercizio 3.23


$$S'_1 = \overline{S_1}S_0B + S_1AB$$

$$S'_0 = \overline{S_1}\overline{S_0}A$$

$$Q' = S_1AB$$

 

Esercizio 3.31

 

Esercizio 3.31

current state		input	next state	
s_1	s_0	x	s'_1	s'_0
0	0	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	X	X	0	1

TABLE 3.7 State transition table with binary encodings for Exercise 3.31

current state		output
s_1	s_0	q
0	0	0
0	1	1
1	X	1

TABLE 3.8 Output table for Exercise 3.31

Esercizio 3.31

